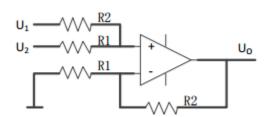


## 嵌入式设计与开发项目客观试题(30分)

| 1. | STM32F103RBT6 微控制器中 API   | 31 总线的最高运行频率是MHz。     |
|----|---|-----------------------|
| 2. | STM32F103RBT6 微控制器中的 A  | DC分辨率是位,通道数共有个,       |
|    | 其中外部通道数为个。  |                       |
|    |   |                       |
| 3. | 函数 $\mathbf{F} = \overline{\mathbf{A}}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{D} + \overline{\mathbf{A}}$ 的最简式为( )。 |                       |
|    | A. C. $+D$  | В. С                  |
|    | $C.\overline{B} + C$  | D. $\overline{A} + C$ |
| 4. | 当温度升高时,二极管的反向饱和电流将()。   |                       |
|    | A. 增大   | B. 减小                 |
|    | C. 保持不变   | D. 与温度没有直接关系          |
| 5  | 模数转换器 ADC 的主要技术指标   | 示有(  ).               |
| ٥. | A. 量化误差   | B. 转换速率               |
|    | C. 分辨率  | D. 频率                 |
|    |   |                       |
| 6. | CortexM3 处理器是(  )级流水线 。   |                       |
|    | A. 2  | B. 5                  |
|    | C. 4  | D. 3                  |
| 7  | 设计一个 8421BCD 码计数器至少   | <b>卜季更(  ) 个舳</b>     |
| ٠. | A. 4  | ア                     |
|    | C. 8  | D. 3                  |
|    | . 0   | D. 0                  |
| 8. | 为了使高阻抗信号源与低阻抗负  | (载进行配合,在设计电路过程中往往需要进  |
|    | 行阻抗匹配,以下哪种电路适合接入高阻抗信号源与低阻抗负载之间()。   |                       |
|    | A. 共射电路   | B. 共基电路               |
|    | C. 共集电路   | D. 以上都可以              |

9. 下图所示电路原理图中,输入与输出的关系是()。



- A. U0=U1+U2\*R1/R2
- B. U0=U2+U1\*R1/R2
- C. U0=U1+U2\*R2/R1
- D. U0=U2+U1\*R2/R1

10. 在 STM32 处理器中,以下哪种时钟源可被用来驱动系统时钟 SYSCLK( )。

A. HSE

B. HSI

C. LSI

D. PLL